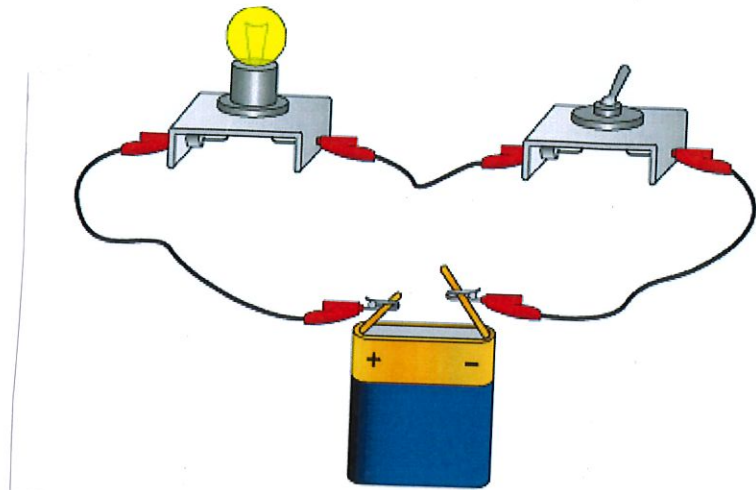


LES CIRCUITS ELECTRIQUES

Le circuit électrique simple

1. Ecris dans le tableau le nom des dipôles qui ont permis de réaliser le circuit ci-dessous :
Choisis les 4 réponses dans la liste :
Ampoule – moteur – pile – interrupteur – fils de connexion – prise de courant

Noms des dipôles



2. Trouve la bonne réponse dans chacune de ces phrases : entoure ta réponse :

Dans un circuit électrique fermé, la lampe **brille** *ou* **ne brille pas** .

Une pile est un court-circuit quand ses deux bornes **sont mises en contact** *ou* **ne se touchent pas**

Le danger d'un court-circuit est **un incendie** *ou* **une électrocution**

3. Relie, 3 réponses pour générateur et 3 réponses pour récepteur

Rappel :

- Le générateur génère le courant électrique, il le produit
- Le récepteur reçoit le courant électrique

- Générateur -

- Récepteur -

- Moteur

- Ampoule

- Pile

- Batterie

- Prise de courant

- photopile